氦-氖激光管的寄生振荡

上海船舶科学研究所 郑 克 明

提 要

本文叙述了氦-氖激光管出现寄生振荡的现象,产生这种振荡的原因并探讨了它的性质,最后附带说明简单的防止方法。

氦-氖激光管在电气上属于气体放电管。各种气体放电管均有类似的放电伏安特性,如图 1 所示。在 OA 线段里,管内气体导电率很低,没有辉光,是暗放电区。在 AB 段内,出现辉光,称汤生放电区。B 点是着火点,这时候的相应电压称着火电压。这个电压一般取决于气体类型、气压和管子的结构。过了 B 点,管内电流迅速增加,管压突然下降。放电管在这区域内,表现为负电阻特性,BC 段称过渡区域。由 C 到 D 一段放电电流虽然增加,但是两极间的电压增加极微,几乎恒定不变。这一段称为正常辉光区。过了正常辉光区以后,还将出现异常辉光区和弧光放电区,因为激光管工作不到这些区域,所以我们不去讨论它。氦-氖管工作在正常辉光区的适当点上。通常这一点的选择,与激光管的设计有关,在使用时则以激光功率输出最大时为准则。

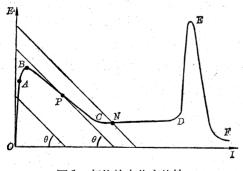


图 1 气体放电伏安特性

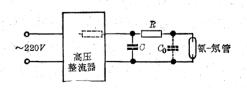


图 2 激光管电源电路图

在启动氦-氖激光管时,首先接通电源(见图 2),开始高压整流器输出的直流电对电容 C 进行充电,电压由零渐次上升,此时激光管内电流很小,可视为开路。 R 为稳流电阻,在图 1 上可画出 R 的负载线来说明激光管的启动过程。 负载线的斜率为 $\tan\theta = E/I = R$ 。在 电容 C 充电时,负载线平行地向上移动,它和放电管伏安特性相交的一点,就是放电管的瞬时工作点。 当这一点到达 B 点时,激光管即行"着火";管内电流突增。电源电压继续上升,工作点越过负

阻区,进入正常辉光区,直到最佳工作点N为止。这就是激光管在正常工作情况时的启动过程。

有时激光管良好,但工作起来则不正常。不正常的现象是激光管时亮时灭,有时在电路里某些元件上伴有尖刺的超声波,激光管内不在放电电路内的氦—氖气体也发生电离。图 3 为普通小型氦—氖管的结构图。a 为阳极,K 为阴极, M_1 、 M_2 分别为两端的反射镜,b 为毛细管。放电电路是从阳极 a 通过毛细管 b 而到达阴极 K。在正常工作时,只有这部分出现辉光现象。但在不正常情况下,毛细管的外层玻璃腔内,如图中的 H 部分也有辉光发生。出现这种现象后,伴随着的是管子激光输出微弱或者根本不出光。这时候我们就可以考虑到可能是产生了寄生振荡。

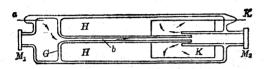


图 3 普通氦-氖激光管结构

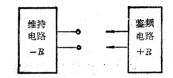


图 4 负电阻振荡器的基本组成部分

由于放电管伏安特性中有负阻区,这就有组成负电阻振荡器的可能。负电阻振荡器必须由两部分组成,如图 4 所示。就是有源维持电路和鉴频电路。维持电路的特性由伏安特性曲线呈负电阻性质的有源二端网络表出,把一个鉴频电路接在维持电路上,就可能得到持续的振荡。振荡的性质有二种:一种是正弦振荡,鉴频电路多为 LC 谐振电路组成;另一种是弛张振荡,鉴频电路多为 RC 或 RL 所组成。如果把接到激光管的馈线视作 LC 谐振电路,根据一般使用时馈线的长度来考虑,要产生正弦式的寄生振荡的话,则振荡频率将在超短波范围内,根据分析,这种寄生振荡产生的可能性不大。

其次是弛张振荡。由电压控制的负阻特性,只有和电感耦合,才能产生振荡;而由电源控制的负阻特性,只有和电容耦合,才能产生振荡。气体放电管的伏安特性,电压是多值的,电流是单值的,所以它是电流控制的。如果要产生振荡,必然是 RC 弛张振荡。普通结构的氦-氖管的两端,提供了一个小容量的电容。如图 3 中的 H 部分电离时,则从阳极起,通过玻璃隔层 G 到达 H,再由 H 直接到达阴极,这是一个电容支路,电容器的介质就是隔层 G 的玻璃本身。这个电容的容量很小,一般情况下,难以产生振荡,但如果馈线增长,线间分布电容和管子本身的电容相加,这样产生寄生振荡的可能性就增大了。一只 250 毫米的激光管,使用的馈线长达三公尺以上,就可能产生周期约为 20 微秒 $\left(f=1/T=\frac{1}{20\times10^{-6}}=50,000$ 赫)的 弛张振荡;如果在激光管两端再并接 510 微微法的电容器,振荡周期增到 60 微秒 (f=16,700 赫)。当然寄生振荡产生的情况和电源线路与结构也直接有关,因为它们对鉴频电路参数有直接影响。

寄生振荡的产生,轻则使工作不稳定,严重的则完全不能工作。解决的办法,可以用改变电路参数的方法来破坏其振荡条件。最简单的方法就是在激光管的阳极或阴极上串接一只电阻,然后再接馈线。电阻的数值可由试验决定,一般有 10 千欧的电阻即可。严重的需增加到50 千欧左右;特殊情况,如由于馈线的平行线段过长,则在激光管的阴阳极需同时串接 50 千欧的电阻,才能有效地防止振荡的产生。