# BILED/BILD组合回路的光学逻辑运算

刘树田 李淳飞 吴 杰 (哈尔滨工业大学应用物理系)

#### 提 要

利用激光二极管或发光二极管混合双稳态回路(BILD/BILED)的组合,得到了光学多稳态,光学异或逻辑门和光学 R-S 触发器。这种光电子学的逻辑回路与大规模集成技术完全相容,因此有希望应用于光学信息处理,光通信和光计算。

关键词:光学逻辑门;光计算;光学双稳态及多稳态;光电混合双稳态回路。

# 一、引 言

双稳态半导体激光器及其逻辑功能的研究,近年来受到人们的关注。由于双稳态半导体激光器的工作能量低,具有增益特性,与集成光路相容,工艺上比较成熟,因而有可能先于 其它双稳态器在光通信和光计算等领域中获得应用。在过去的几年中,人们提出了几种不 同机理的双稳态半导体激光器。如由于腔内饱和吸收引起的光学双稳性<sup>[1,2]</sup>;由于激活层 中热应力导致 TE-TM 偏振模增益不同引起的偏振双稳性<sup>[3]</sup>;以及耦合腔(*C*<sup>3</sup>)的增益饱和 特性引起的光学双稳性<sup>[4]</sup>等等。还有一种由小川洋等人提出的光电混合双稳态半导体激 光器。他们先后用发光二极管(LED)和激光二极管(LD)与光电探测器(PD)构成了双稳态 发光二极管(BILED)和双稳态激光二极管(BILD)回路。并且用 BILED 回路演示了"与", "非"和光学触发器等逻辑元件<sup>[5~7]</sup>。我们首次利用 BILED 回路的组合,简便地得到了 光 学多稳态,光学异或逻辑门和光学 R-S 触发器,从而用最少的分立元件完成了各种二进制 逻辑门。

## 二、组合 BILED 回路的光学多稳态

我们在实验中发现将两个 BILED 回路并联或串联均可以实现光学三稳态。并联时其 结构如图 1。

图中左右两侧分别为两个 BILED 回路, LED 为 GaAsP 发光二极管, PD 为 Si 光电三 极管 3DU32, 晶体管 T 用以放大光电流。V B 是偏置电压, R<sub>8</sub>, R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> 分别是主支路和两个 分支路的限流电阻。 R<sub>11</sub>和 R<sub>12</sub> 用以控制两个 BILED 回路的开启 阈值。f<sub>1</sub>和 f<sub>2</sub> 分别是 BILED<sub>1</sub>和 BILED<sub>2</sub> 的光反馈系数; 两个直接调制的发光二极管作为输入光 P<sub>i</sub>, P<sub>0</sub>, P<sub>01</sub>和 P<sub>02</sub>。考虑到 LED 的光输出与驱动电流近似成线性关系, 输入、输出信号可直接由限流电阻 两端的电压信号取得。

收稿日期: 1988年6月20日; 收到修改稿日期: 1989年6月1日

将回路中各支路的电流分别标为 I, I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, Id<sub>1</sub> 和 Id<sub>2</sub>, 于是有: I=I<sub>1</sub>+I<sub>2</sub>+Id<sub>1</sub>+Id<sub>2</sub>,

 $I = I(V_B, R_s, R_1, R_2, P_i)_{\circ}$ 

通常情况下, *Id*<sub>1</sub> 和 *Id*<sub>2</sub> 只有 10~100 μA, 可在分析中略去, 因而写成

 $I \approx I_1 + I_2$ ,

$$I = I(V_B, R_s, R_1, R_2, P_i)_{\circ}$$

若两个双稳态回路中只有一个工作在上稳态,如 BILED<sub>1</sub>,此时 PD<sub>1</sub>-T 饱和,

 $I_{1s} \approx V_B / (R_s + 2R_{LED} + R_1 + R_{oe}) = I_{so}$ 其中  $I_{1e}$ 和  $I_{e}$ 分别为  $I_{1}$ 和 I的饱和值。此时已 将非线性元件线性化,并等效为电阻。若两个 双稳回路都工作在上稳态,整个回路的电阻减 小为  $R \approx R_s + (R_1 + R_{LED} + R_{ce}) / (R_2 + R_{LED} + R_{ce}) + R_{LED}$ 。此时饱和电流  $I'_s > I_{so}$ 而



Fig. 1 Diagram of optical tristable circuit

BILED<sub>1</sub>回路中由于 A点的电位减小,使得饱和电流  $I_{1s} < I_{1s}$ 。如图 2 所示,在无光反馈情况下,I和  $I_1$ 在一个 BILED 单独工作及两个 BILED 同时工作时,饱和电流随输入光强的变化关系。

由于 R<sub>11</sub> 和 R<sub>12</sub> 的分流作用,选择适当的 R<sub>i</sub>值,可以控制 BILED 的开启阈值。如图 3, 当 R<sub>11</sub> 减小时,BILED<sub>1</sub> 回路中 I<sub>1</sub> 在无光反馈情况下随 P<sub>i</sub>的变化曲线向右移动,从而使其 开启阈值增大。

选择  $R_{12} < R_{11}$ , 从而  $P_{on2} > P_{on1}$ , 其中  $P_{on1}$ 和  $P_{on2}$ 分别为 BILED<sub>1</sub>和 BILED<sub>2</sub>的开启 阈值,随着 BILED<sub>1</sub>和 BILED<sub>2</sub>的两次上跳,输出  $P_0$ 和  $P_{01}$ 随  $P_1$ 的变化皆形成三稳态, 见 图 4(a)、(b)、(c)。

在图1所示的三稳态回路中, Pou 的第三个稳态介于第二个稳态与低态之间。而 Po 的 第三个稳态大于第二个稳态。这两种不同的输出特性,可分别用于二进制逻辑和多值逻辑



Fig 2 *I-P<sub>i</sub>* and *I<sub>1</sub>-P<sub>i</sub>* curves for only BILED
works (soild line) and for BILED and BILED
work together (dashed line) *V<sub>2</sub>*=4.0 V, *B<sub>i</sub>*=50Ω, *B<sub>1</sub>*=*B<sub>2</sub>*=20Ω, *B<sub>i1</sub>=B<sub>12</sub>=∞*



Fig. 3  $I_1$ - $P_i$  curve for different values of R (without optical feedback)  $V_B$ =4.0 V,  $R_i$ =50  $\Omega$ ,  $R_1$ =20  $\Omega$ 





985

Fig. 4

(a) The hysteresis loop of the output vs. input.

(b), (c) Experimental results,  $V_B = 5.5 \text{ V}$ ,  $R_s = 50 \Omega$ ,  $R_1 = 20 \Omega$ ,  $R_2 = 10 \Omega$ ,  $R_{l1} = 510 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{l2} = 200 \text{ k}\Omega$ 

的设计。光学二进制异或逻辑门和光学 R-S 触发器正是利用了  $P_{01}$  的输出特性。而  $P_0$  可以对多值信号输入作出多值输出的响应,其作用类似于  $I^2L$  电路中的"电流镜"。因而可以作为基本元件设计光学多值逻辑门。

更多级的光学多稳态可用多个 BILED 回路并联得到。 如图 5 是由三个 BILED 回路 构成的四稳态的实验结果。

光学多稳态同样也可以由 BILED 回路的串联得到。如图 6(a) 所示的三稳态回路。 BILED<sub>2</sub> 的反馈端与电阻  $R_8$  并行接在 BILED<sub>1</sub> 的接地端。 $R_8$  的作用是当 BILED<sub>2</sub> 尚未开 启时为 BILED<sub>1</sub> 提供电流回路。令  $R_{t1} > R_{t2}$ ,故随着 BILED<sub>1</sub> 和 BILED<sub>2</sub> 先后在不同光强 下的上跳,  $P_{01}$  随  $P_t$  呈现三稳态。见图 6(b)。



Fig. 5 Experimental results of multistable circuit which consists of three BILED's in parallel





- (a) Diagram of tristable circuit which consists of two BILED's in series. (b), (c) Experimental results of multistability; (b)  $V_B = 6.0 \text{ V}$ ,  $R_3 = 300 \Omega$ ,  $R_1 = 20 \Omega$ ,  $R_2 = 3 \Omega$ ,  $R_i = 510 \text{ k}\Omega$ ; (c)  $V_B = 6.3 \text{ V}$ ,  $R_3 = 400 \Omega$ ,  $E_1 = 20\Omega$ ,  $R_2 = 3\Omega$ ,  $R_i = 300 \text{ k}\Omega$ 
  - 三、光学异或逻辑门及光学 R-S 触发器

#### 1. 光学异或逻辑门

由两个 BILED 回路并联构成的光学异或逻辑门见图 7。该图与图 1 基本相同,不同的 是输入光强 P,用两个输入方波信号代替,并在 BILED1 中加入一个二极管作为箝位,使其 输出 Po1 在低态时十分小。

如前面提及的,图1结构的三稳态回路中,输出光强 Po1的第三个稳态值比第二个稳态



Fig.7 Diagram of optical XOR gate





值低。其差值  $4I_1 = I_{1s} - I'_{11s}$  与偏置电压和各支路的电阻分配有关; 当 $V_B = 4.0$  V,  $R_s = 50$  $\Omega$ ,  $R_1 = 20 \Omega$  时,  $I_{1s} = 14$  mA。 固定  $R_1 = 20 \Omega$  改变  $R_2$ ,  $4I_1$  和  $I'_{1s}$  与  $R_2$  的关系曲线如图 8 所示,  $R_2 = 0$  时,  $I'_{1s} \approx 0.8$  mA 已经十分接近低态。图 9(a)是输入光  $P_i$  为三角波 时,  $P_{01}$ 随  $P_i$  的变化回线。在  $R_2 = 0$  时, 第三个稳态可以认为与低态重合。从该图可清楚地理解光 学异或逻辑门的操作过程。当  $P_{t1} = P_{t2} = 0$  时, BILED<sub>1</sub> 不能开启,  $P_{01} = 0$ ; 当  $P_{t1}$ ,  $P_{t2}$  之中 有一个为1 时, BILED<sub>1</sub> 开启, 此时  $P_{01} = 1$ , 而当  $P_{t1} = P_{t2} = 1$  时, BILED<sub>2</sub> 开启 而 BILED<sub>1</sub> 关闭,  $P_{01} = 0$ 。从而完成了异或逻辑运算。图 9(b)给出了光学异或逻辑门的输入、输出波 形。图中输入信号为两个低频电信号的叠加。







(a) Characteristic loop of output  $P_0$  vs. a triangle wave input  $P_i$ .

(b) Input-output waveform.  $V_B = 4.0 \text{V}, B_s = 50 \Omega, B_1 = 20 \Omega, B_2 = 0, B_{11} = 510 \text{ k}\Omega, B_{12} = 120 \text{ k}\Omega$ 

#### 2. 光学 R-S 触发器

小川 洋等人曾用两个反相器(即"非"门)构成光学 R-S 触发器。实验证明仅用两个 BILED 回路的并联,亦可得到光学 R-S 触发器。其结构与光学异或逻辑门基本相同。所 不同的是输入信号由光信号 R, S 分别取代了,此处 BILED<sub>1</sub> 的输出  $P_{01}$  用作光学 R-S 触 发器的  $Q_n$  输出,而 BILED<sub>2</sub> 的输出  $P_{02}$  用作触发器的  $\bar{Q}_n$  输出。在 BILED<sub>1</sub> 的输入端有两 个信号 R 和  $\bar{Q}_n$ ,而在 BILED<sub>2</sub> 输入端的两个信号为 S 和  $Q_n$ 。同时我们在两个输入端分别 加入两个固定的外部维持光  $H_1$ 和  $H_2$ 。见图 10(a),当输入光为一个三角波时, $P_{01}$ 随  $P_i$ 有如图 9(a)所示的回线。增大  $f_1$ 和  $f_2$ ,可以使 BILED<sub>1</sub>和 BILED<sub>2</sub>的下跳阈值充分小;若  $R=1, S=0, BILED_1 开启, Q_n=1, \bar{Q}_n=0; 若 R=0, S=1, 由于 Q_n=1, 故使得 BILED<sub>2</sub> 开$  $启, <math>\bar{Q}_{n+1}=1$  而  $Q_{n+1}=0$ ; 当 R=0, S=0时,若原来的状态在  $Q_n=1, \bar{Q}_n=0$ 状态,由于维持光



Fig.10 Schematic diagram of an optical R-S flip-flop. Input-output waveform

 $H_1 > P_{ott1}$  使得 BILED<sub>1</sub> 仍处于上态, 但需要  $H_2 + Q_n < P_{on2}$ , 因而 BILED<sub>2</sub> 不能开启,维持 原状态不变。若原状态处在  $Q_n = 0$ ,  $\bar{Q}_n = 1$ , 只需  $H_2 > P_{ott2}$ , 而且  $H_1 + \bar{Q}_n$  稍小于  $P_{on1}$ , 该状 态也维持不变。这样的条件可以通过调节  $R_u$  和  $f_i$  来获得。当 R = S = 1 时, 无论原来处于 何状态,将变得不确定。图 10(b)给出了光学 R-S 触发器的输入、输出波形。

### 四、结 论

通过 BILED 回路的并联或串联组合,我们得到了光学多稳态,并在此基础之上得到了 光学异或逻辑门和光学 R-S 触发器。这种组合的 BILED 回路具有相当大的灵活性, (一)可以实现所有的二进制逻辑门,并可以实现二进制数的全加运算。(二)可以实现多值 逻辑中几个基本的逻辑门。这对光计算无疑具有重要的意义。

这种光电子学的逻辑回路的速度不是很快,大约在 200 µs。快速处理的光电子 逻辑 回路可以用快速响应的激光二极管或发光二极管与雪崩二极管 APD 来构成。 代换后的这种 光电子逻辑回路具有较高的响应速度(约1ns)。目前业已成熟的半导体集成技术可以使这种简单、紧凑的光电子逻辑回路集成在小于1mm 的基片上。 这将使这种光电子逻辑回路 在光通信,光信息处理和光计算中具有广阔的应用前景。

#### 参考文献

- [1] Ch. Harder, K. Y. Lau, and A. Yariv; Appl. Phys. Lett., 1983, 40, No. 2 (Jan), 124~126.
- [2] H. Kawaguchi, and G. Iwane; Electron. Lett., 1981, 17, No. 4 (Feb), 167~168.
- [3] Y. C. Chen and J. M. Liu; Appl. Phys. Lett., 1985, 46, No. 1 (Jan), 16~18.
- [4] N. K. Dutta, G. P. Agrawal, and M. W. Focht; Appl. Phys. Lett., 1984, 44, No. 1 (Jan), 30~32.
- [5] Y. Ogawa, H. Ito and H. Inaba; Appl. Opt., 1982, 21, No. 11 (Jun), 1878~1880.
- [6] 小川 洋,伊藤弘昌,稻场文男; 《应用物理(日)》, 1983, 52, No. 10 (Oct), 877~882。

[7] 奥村谦一郎,小川 洋,伊藤弘昌,稻场文男;《电子通信学会会志(日)》,1983, J66-C, No. 5 (May), 393~400.

#### Optical logic implementation in composite BILED/BILD circuits

LIU SHUTIAN, LI CHUNFEI, AND WU JIE (Department of Physics, Harbin Institute of Technology)

(Received 20 June 1988; revised 1 June 1989)

#### Abstract

Optical multistability, optical XOR logic gate and R-S flip-flop have been demonstrated using composite hybrid bistable laser diode or light emitting diode (BILD/BILED) circuits. This kind of optoelectronic logic circuit is fully compatible with VLSI technique and therefore promising for the application to optical signal processing, optical communication and optical computing.

Key words: optical logic gates; optical computing; optical bistability and multistability; optoelectronic hybrid bistable circuit.

9 卷